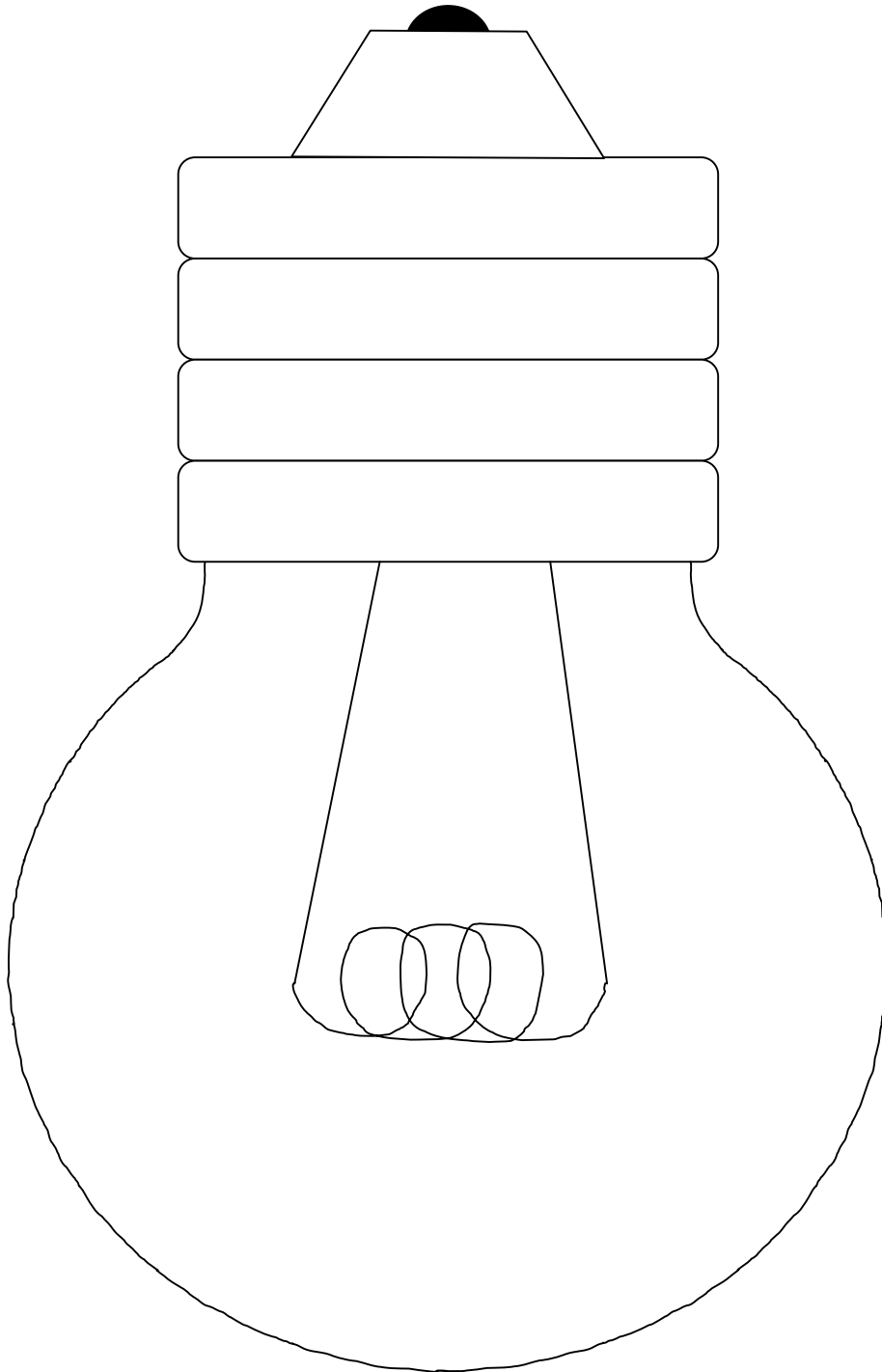


Teile der Glühbirne

→ Beschrifte richtig!












Kontaktplättchen, Glas, Gewinde, Glühdraht

Welches Lämpchen leuchtet?

→ Nimm eine Flachbatterie und ein Glühlämpchen und probiere aus!

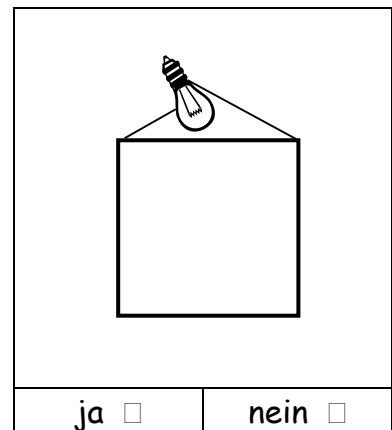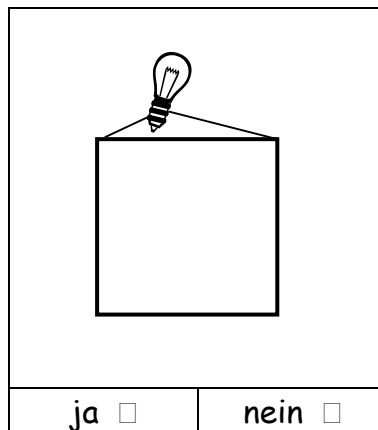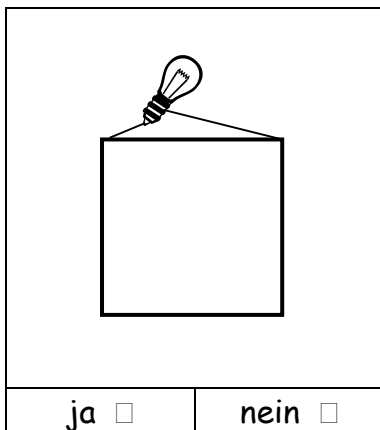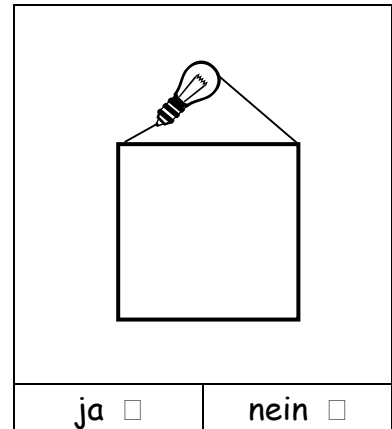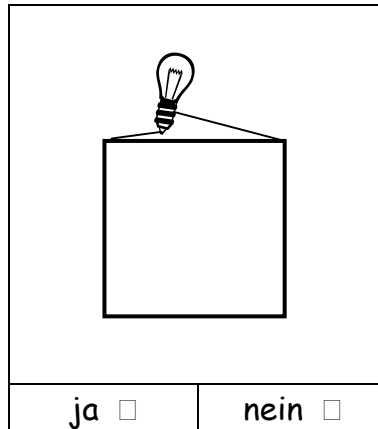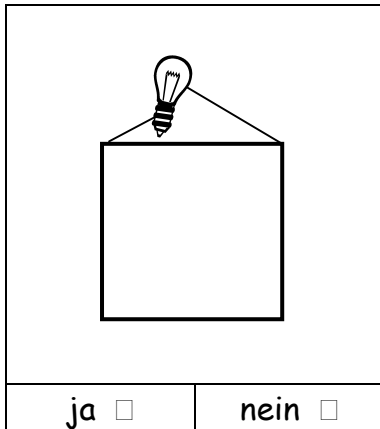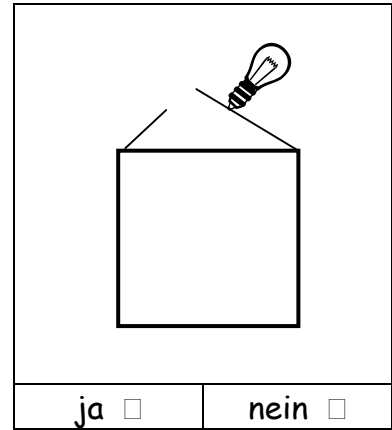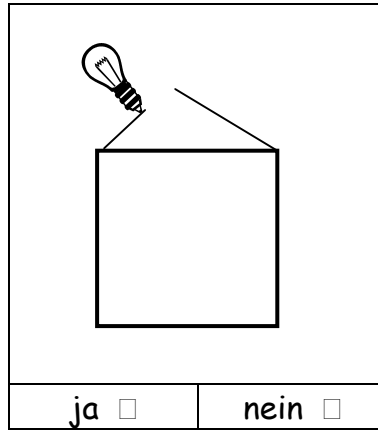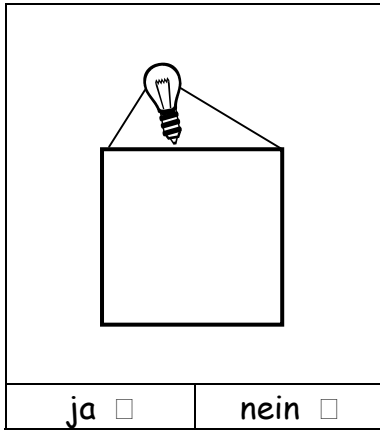→ Kreuze richtig an! Wenn das Lämpchen leuchtet, male es gelb an!












Das Lämpchen leuchtet nur, wenn der eine Pol der Batterie mit dem _____ und der andere Pol mit dem _____ Kontakt hat.

Welches Lämpchen leuchtet?

→ Nimm eine Flachbatterie und ein Glühlämpchen und probiere aus!

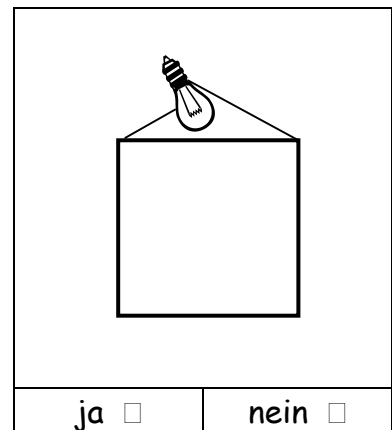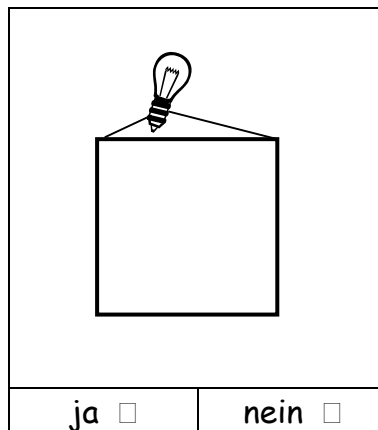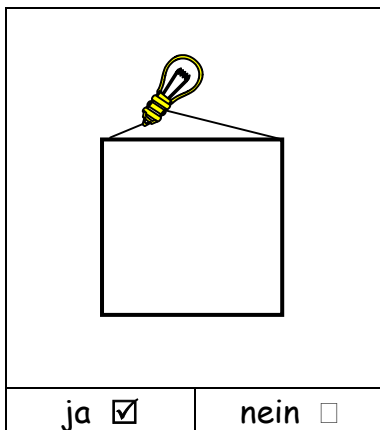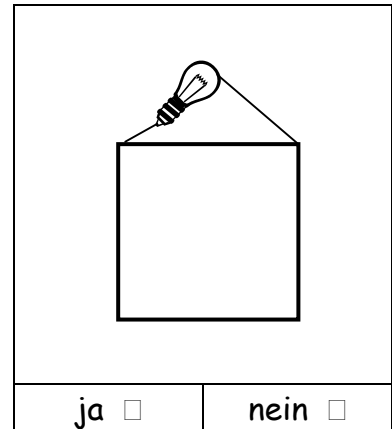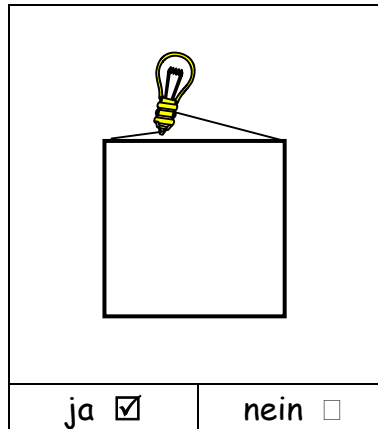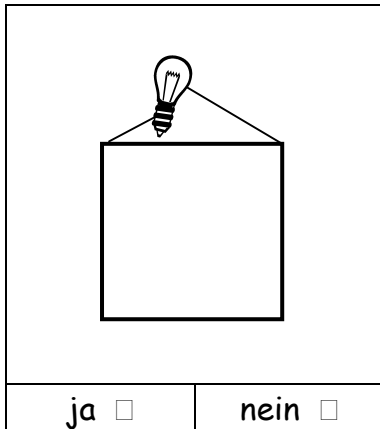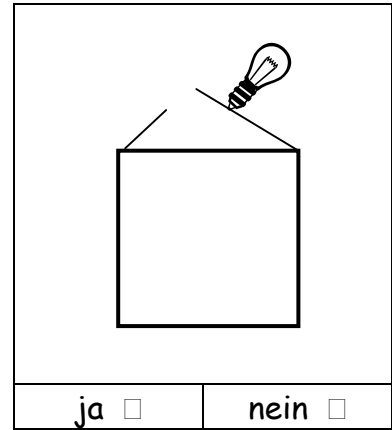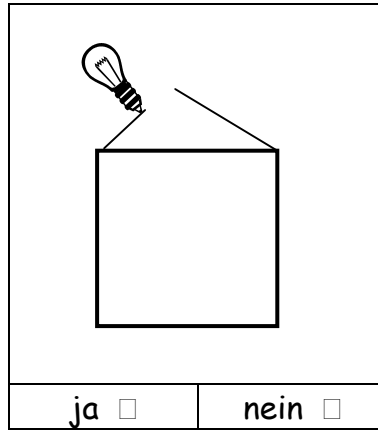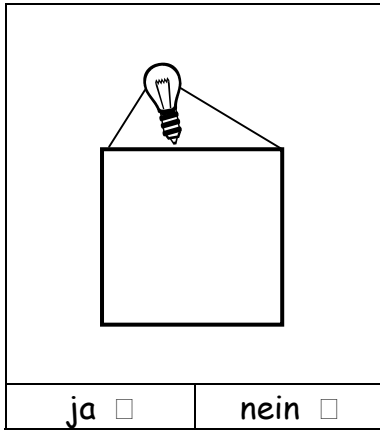→ Kreuze richtig an! Wenn das Lämpchen leuchtet, male es gelb an!



Das Lämpchen leuchtet nur, wenn der eine Pol der Batterie mit dem **Gewinde** und der andere Pol mit dem **Kontaktplättchen** Kontakt hat.